
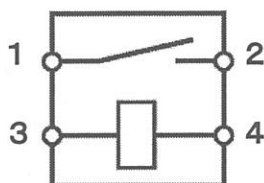


留意事項（3級ガソリン）

問題 1

問 1 リレーの端子配列と回路図

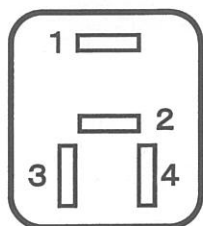

問 2 バッテリ・クーラント・テストの視認部は、受験者毎に消毒をいたします。