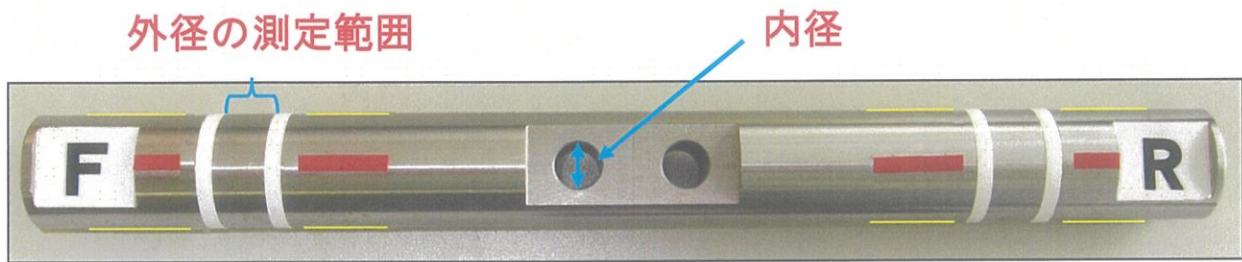



留 意 事 項（三級ガソリン）

問題 1

シャフトの測定箇所




スプリングの測定箇所

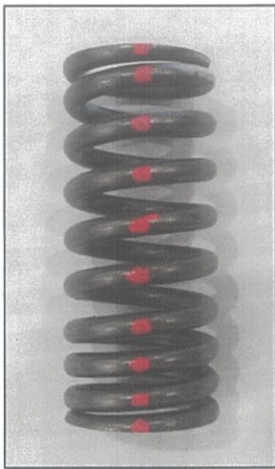

留 意 事 項（三級ガソリン）

問題 3

問 1 リレーの端子配列と回路図

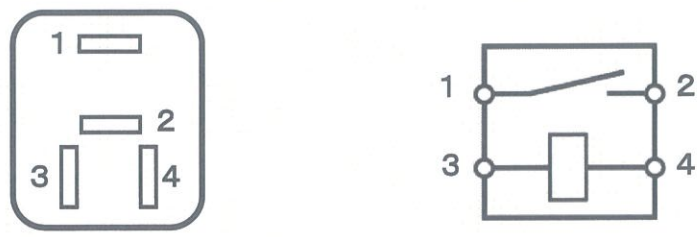

問 2 ダイオードの極性

